

# 计算机组成原理project报告

## 开发者说明

12110916 李浩宇, 负责状态控制、IO、asm, 贡献比33%

12112609 刘一桢, 负责pipeline CPU模块设计, hazard解决方案, 贡献比33%

12110924 田若载, 负责Uart通信、memory管理、ALU等基础模块, 贡献比33%

## 版本修改记录

## CPU架构设计说明

### CPU特性

#### ISA

##### 寻址空间设计

属于哈佛结构

寻址单位: 1byte

指令空间、数据空间大小均为64KB

##### 对外设IO的支持

采用MMIO, 拨码开关对应的地址是0x00000000,0x00000004,0x00000008

LED对应的地址是0x0000000C

数码管对应的地址是0x00000010

采用中断的方式访问IO

#### CPU的CPI

不考虑hazard的情况下CPU的CPI为1。

对于data hazard, 只有lw引起的hazard会多产生一个cycle的花费。

对于branch hazard, 只有发生跳转会多产生一个cycle的花费。

该CPU为多周期pipelineCPU, 采用经典5级流水 (IF, ID, EXE, MEM, WB) 。

hazard 的大致解决方案分别是(将在bonus里详细描述):

1. structural hazard: 我们采用havard架构, 指令与数据分离, 也就没有structural hazard;
2. data hazard: 在ID stage, controller 会判断rs, rt 是否要被之前的代码修改, 该判断是通过记录m2reg (是否从mem写回到寄存器), wreg (是否写reg), ern (要写的register的number) 并把该三个信号流水线传递到下一级stage, 例如 em2reg (EXE stage 的 m2reg), mm2reg (MEM stage 的 m2reg), 命名规则很容易看出。把各级的相关信息传回ID stage 的controller, 我们就可以指导上几条instruction的相关信息, 就可以选择正确的forwarding。例如, if(ewreg &(ern != 0) &(ern == rs) & ~em2reg) 就代表着要实现从EXE到ALU的forwarding. 除此之外还有MEM到ALU, LW\_ALU.然后, 对于 lw 和 使用拿出来

的值的的情况，CPU 不得不使用一个NOP，stall 产生条件为  $(ewreg \& em2reg \& (ern \neq 0) \& (i\_rs \& (ern == rs)) \vee (i\_rt \& (ern == rt)))$  其中 $i\_rs$   $i\_rt$  代表要不要用到rs 或者 rt，有了stall 信号后，CPU 支持stall 的具体操作为不更新PC寄存器，registers，data mem, IF ID 之间的寄存器不更新。

3. branching hazard: 我们实现了如果不跳转，没有任何NOP产生，CPU正常执行，如果跳转，产生一个NOP的花费。具体实现方式为，我们在ID stage 就能够判断该CPU会不会发生跳转，判断方式为如果是beq这种要比较值的分支指令，就直接把两个值进行比较是否相等。Jr, j, jal 毫无疑问是要分支的。这样的话我们记录是否发生分支记录为信号branch，连接到IF ID 之间的流水线寄存器，这样下一条指令就能知道上一条指令是否发生跳转。如果没有跳转，那么CPU正常执行，没有任何花费，如果跳转，那么该指令（也就是紧接着分支指令的下一条指令）应该相当于NOP，因此在解码的时候应当把该指令认为什么也不是，同时wreg，wmem都记为0，也就是不对registers 和 data memory进行修改。

## CPU接口

### 时钟信号

clk：Minisys内置时钟信号 (PIN Y18)

### 复位信号

reset：按钮，按下时重置CPU至初始状态 (PIN P20)

### uart接口

start\_pg：开关，打开时设置CPU为Uart通信模式，关闭时设置CPU为工作模式 (PIN AA6)

rx：Uart输入 (PIN Y19)

tx：Uart输出 (PIN V18)

### 按钮


控制I/O和CPU状态的切换(PIN P4)

### 拨码开关

用于输入数据(PIN Y9,W9,Y7,U6,W5,W6,U5,T5,T4,R4,W4)

## CPU内部结构

### CPU内部各子模块的接口连接关系图

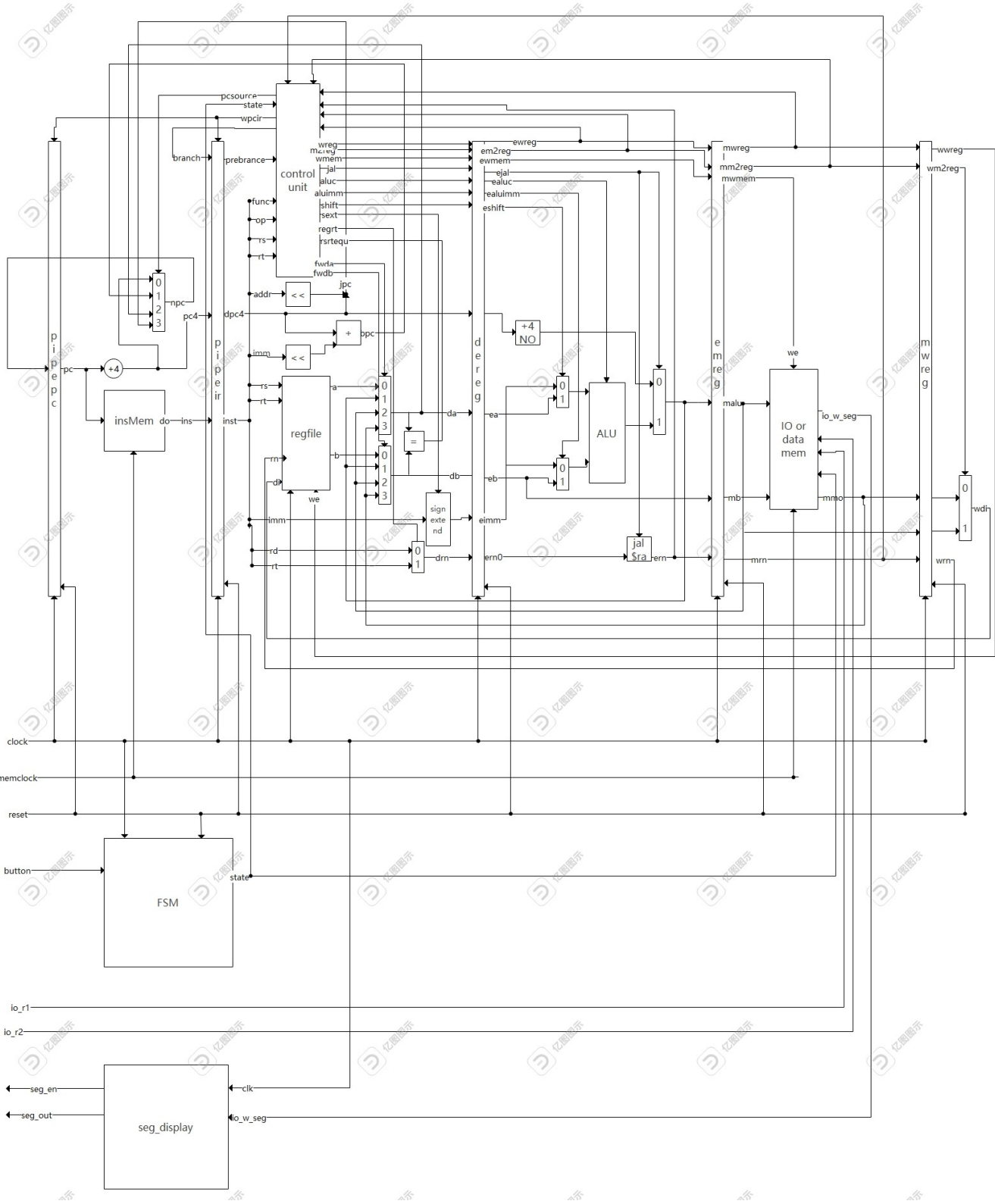

CPU内部子模块的设计说明

子模块名	端口说明	功能描述
FSM	<b>输入信号：</b> rst: 复位信号 button: 按钮 <b>输出信号：</b> state: 当前所处的状态 (I/O,CPU)	根据按钮改变state来控制。
MemOrIO	<b>输入信号：</b> state: 当前所处的状态 (I/O,CPU) addr_in: ALU算出的地址 m_rdata: 从内存读出来的数据 io_rdata: 从输入设备读入的数据 r_rdata: 从寄存器读出来的数据 <b>输出信号：</b> addr_out: 读/写内存的地址 m_wdata: 将要写入内存的数据 io_wdata: 要写入输出设备的数据 r_wdata: 将要写入寄存器的数据	根据state的值，决定输出信号的值： addr_out在CPU状态下就是addr_in， 在I/O状态下就是I/O设备对应的地址。 m_wdata在CPU状态下是r_rdata， 在I/O状态下是io_rdata。 io_wdata就是m_wdata。 r_wdata就是m_wdata。
seg_display	<b>输入信号：</b> clk: 时钟 out1,out2,out3: 要输出到数码管的数值 <b>输出信号：</b> seg_en,seg_out: 传给数码管的信号	利用视觉暂留，在数码管上输出结果
mux2x5	<b>输入信号：</b> s0, s1: 待选择的信号 s: 选择线 <b>输出信号：</b> y: 输出的信号	根据选择线从2个信号选择5位信号输出。

子模块名	端口说明	功能描述
mux2x32	<b>输入信号:</b> s0, s1: 待选择的信号 s: 选择线 <b>输出信号:</b> y: 输出的信号	根据选择线从2个信号中选择32位信号输出。
mux4x32	<b>输入信号:</b> a0, a1, a2, a3: 待选择的信号 s: 选择线 <b>输出信号:</b> y: 输出的信号	根据选择线从4个信号中选择32位信号输出。
shift	<b>输入信号:</b> d: 被移位数 sa: 移位量 right: 是否右移 arith: 是否符号填充 <b>输出信号:</b> r: 移位结果	对一个数进行移位。
alu	<b>输入信号:</b> a, b: 操作数 aluc: 操作码 <b>输出信号:</b> r: 计算结果 z: 结果是否为0	aluc的意义如下: 0 0 0 0 ADD 0 1 0 0 SUB 1 0 0 0 MUL 1 1 0 0 DIV X 0 0 1 AND 0 1 0 1 OR 1 1 0 1 NOR 0 0 1 0 XOR 0 1 1 0 LUI 1 0 1 0 SLT 1 1 1 0 SLTU 0 0 1 1 SLL 0 1 1 1 SRL 1 1 1 1 SRA

子模块名	端口说明	功能描述
dffe32	<b>输入信号：</b> d: 要写入的数 clk: CPU时钟信号 clrn: 清零信号 e: 写使能信号 <b>输出信号：</b> q: 寄存器的值	实现了一个32位寄存器。
regfile	<b>输入信号：</b> rna, rnb: 要读取的寄存器号 d: 要写入的数 wn: 要写入的寄存器号 we: 写使能信号 clk: CPU时钟信号 clrn: 清零信号 <b>输出信号：</b> qa, qb: 寄存器的值， 分别对应rna和rnb号寄存器	实现了32个通用寄存器，包括一个0寄存器。
pipepc	<b>输入信号：</b> npc: 要写入PC的数 wpc: 是否允许写入PC clk: CPU时钟信号 clrn: 清零信号 <b>输出信号：</b> pc: PC的值	包装了dffe32，实现了一个PC。
pipeif	<b>输入信号：</b> memclk: memory使用的时钟信号 pcsource: 下一个PC的来源控制信号 pc: 当前的PC bpc, rpc, jpc: 分别是beq、 bne/jr/j、jal的目标地址 upg_rst, upg_clk, upg_wen, upg_adr, upg_dat, upg_done: Uart相关信号 <b>输出信号：</b> pc4: PC+4的结果 npc: 下一个PC地址 inst: 具体的指令	实现了CPU的IF stage。

子模块名	端口说明	功能描述
pipeimem	<b>输入信号:</b> clk: memory使用的时钟信号 a: 要访问的地址 upg_rst, upg_clk, upg_wen, upg_adr, upg_dat, upg_done: Uart相关信号 <b>输出信号:</b> inst: 访问的值	实现了一个用于存储指令的ROM, 在Uart通信时变为RAM。
pipeir	<b>输入信号:</b> pc4: PC+4的结果 ins: 读出的指令 brance: 是否该指令发生跳转 wir: 是否允许写入指令寄存器 clk: CPU时钟信号 clrn: 清零信号 <b>输出信号:</b> dpc4, inst, prebrance: 依据wir决定是否更新的值, 与上面的输入一一对应,	实现了指令寄存器。
pipeid	<b>输入信号:</b> dpc4, inst, wdi, ealu, malu, mmo: 32bits, dpc4为IDstage中的PC+4, inst为IDstage中的instruction, wdi为WB中的寄存器输入值 , ealu为EXEstage中传入的alu 返回值用来forwarding, malu同理, mmo为MEMstage中memory 的取出值用于forwarding ; ern, wrn, mrn: 来自EXE, MEM, WB的rn信号 (要写入的寄存器编号)	IDstage 负责对当前指令的解码, 并通过内部的control unit 来控制CPU各个硬件的相应行为, 来实现正常程序执行以及forwarding和stall。

子模块名	端口说明	功能描述
	<p>prebrance:</p> <p>上一条指令是否发生branch ，用于处理branch hazard</p> <p>mwreg, ewreg, em2reg, mm2reg, wwreg: 分别来自MEM、 EXE的reg、m2reg信号， 用来确定上一条指令或者上 上条指令的相关信息</p> <p>rsrtequ: 是否要用到的rsrt的值相同 clk, clrn: 时钟控制信号</p> <p><b>输出信号:</b></p> <p>bpc, jpc, a, b, imm: 32bits, 分别为branch 到的pc, jump到的PC, a、 b为进入EXE的ALU的两个值 ，imm为imm值</p> <p>rn: 5bits, 要写回的 register number</p> <p>wreg, m2reg, wmem, regrt, aluimm, sext, shift, jal: 1bit, 分别是: 是否写寄存器， 是否从memory取数据写回 到寄存器， 是否写memory， rt寄存器值， alu要处理的imm值， 是否扩展符号位， 是否shift, 是否为jal指令</p> <p>aluc: 4bits, 控制alu进行何种操作</p> <p>pcsource: 2bits, 控制下一个pc的来源 (pc+4、branch pc等等)</p> <p>nostall: 1bit, 控制是否发生stall， 即pc不进行更新， ID来自IF的输入不变。</p> <p>brance:</p>	



子模块名	端口说明	功能描述
	该指令是否发生跳转， 用于传给上一级流水寄存器	
pipeidcu	<p><b>输入信号：</b> mwreg, ewreg, em2reg, mm2reg: 分别来自MEM、EXE的reg、m2reg信号，用来确定上一条指令或者上上条指令的相关信息 rsrtequ: 是否要用到的rsrt的值相同 mrn, ern: 5bits, mrn、ern是来自MEM、EXE的要写回的register number rs, st: 5bits, rs、rt对应的register number func, op: 6bits, func、op code 用来解码 state: 8bits, 显示当前运行状态，state为4时正常运行 prebrance: 是否上一条指令发生跳转</p> <p><b>输出信号：</b> wreg, m2reg, wmem, regrt, aluimm, sext, shift, jal: 1bit, 分别是： 是否写寄存器，是否从memory取数据写回到寄存器，是否写memory，rt寄存器值，alu要处理的imm值，是否扩展符号位，是否shift，是否为jal指令 aluc: 4bits, 控制alu进行何种操作 pcsource: 2bits, 控制下一个pc的来源 (pc+4、branch pc等等) fwda,dwdb: 2bits,</p>	程序的核心模块，位于IDstage的control unit. 负责对当前ID对应的指令的解码，控制各个硬件的相应行为；判断是否发生forwarding以及stall，并控制相应硬件信号来实现forwarding和stall。

子模块名	端口说明	功能描述
	控制forwarding的类型， 即控制传入alu的a、 b的值的来源。 nostall: 1bit， 控制是否发生stall， 即pc不进行更新， ID来自IF的输入不变。	
pipedereg	<b>输入信号：</b> clk: CPU的时钟信号 clrn: 重置信号 dwreg, dm2reg, dwmem, daluc, daluimm, da, db, dimm, drn, dshift, djal, dpc4: ID stage要传出的信号 <b>输出信号：</b> ewreg, em2reg, ewmem, ealuc, ealuimm, ea, eb, eimm, ern, eshift, ejal, epc4: EXE stage将收到的信号， 和上面的输入信号一一对应	由ID stage到EXE stage的流水线寄存器。
pipeexe	<b>输入信号：</b> ealuc: alu的操作码 ealuimm: 是否使用立即数 ea, eb: alu的两个操作数 （来源寄存器） eimm: 立即数 eshift: 是否移位 ern0: 之前决定的写入的寄存器号 epc4: PC+4的值 ejal: 是否是jal指令 <b>输出信号：</b> ern: 要写入的寄存器号 ealu: 指令运算的结果	实现了CPU的EXE stage。

子模块名	端口说明	功能描述
pipeemreg	<b>输入信号：</b> clk: CPU的时钟信号 clrn: 重置信号 ewreg, em2reg, ewmem, ealu, eb, ern: EXE stage要传出的信号 <b>输出信号：</b> mwreg, mm2reg, mwmem, malu, mb, mrn: MEM stage将收到的信号， 和上面的输入信号一一对应	由EXE stage到MEM stage的流水线寄存器。
pipemem	<b>输入信号：</b> state: 当前状态机的状态 we: 写使能信号 addr: 要读/写的地址 datain: 要写入的数 clk: CPU的时钟信号 memclk: memory使用的时钟信号 io_r1, io_r2: IO相关信号 upg_rst, upg_clk, upg_wen, upg_adr, upg_dat, upg_done: Uart相关信号 <b>输出信号：</b> dataout: 从memory中读出的值 io_w__led, io_w_seg_1, io_w_seg_2, io_w_seg_3: IO相关信号	包装了一个RAM， 实现了CPU的MEM stage。
pipemwreg	<b>输入信号：</b> clk: CPU的时钟信号 clrn: 重置信号 mwreg, mm2reg, mmo, malu, mrn: MEM stage要传出的信号 <b>输出信号：</b> wwreg, wm2reg, wmo, walu, wrn: WB stage将收到的信号， 和上面的输入信号一一对应	由MEM stage到WB stage的流水线寄存器。

# 测试说明

测试方法： 上板

测试类型： 集成

测试用例及结果：

场景1：

	用例描述	测试数据及结果
3'b000	输入测试数a（仅识别a的最低7bit）， 输入完毕后在led灯上显示a， 同时用1个led灯显示a的奇校验位	0xff: led暗; 0x7e: led亮
3'b001	输入测试数a（识别a的完整8bit）， 输入完毕后在led灯上显示a， 同时用1个led灯显示a的奇校验结果	0xff: led暗; 0x7f: led亮
3'b010	先执行测试用例3'b111, 再计算 a 和 b的按位或非运算， 将结果显示在输出设备	0x0a,0x05: 0xf0
3'b011	先执行测试用例3'b111, 再计算 a 和 b的按位或运算， 将结果显示在输出设备	0x0a,0x05: 0x0f
3'b100	先执行测试用例3'b111, 再计算 a 和 b的按位异或运算， 将结果显示在输出设备	0x0a,0x07: 0x0d
3'b101	先执行测试用例3'b111, 再执行 sltu 指令， 将a和b按照无符号数进行比较， 用输出设备展示a<b的关系是否成立（关系成立，亮灯， 关系不成立，灭灯）	0x01,0x02: led亮; 0xff,0x01: led暗
3'b110	先执行测试用例3'b111, 再执行 slt 指令， 将a和b按照有符号数进行比较， 用输出设备展示a<b的关系是否成立(关系成立，亮灯， 关系不成立，灭灯)	0x01,0x02: led亮; 0x01,0xff: led暗
3'b111	输入测试数a, 输入测试数b，在输出设备上展示a和b的值	0x01,0x02: 0x01,0x02


场景2：

用例编号	用例描述	测试数据及结果
3'b000	输入a的数值（a被看作有符号数）， 计算1到a的累加和， 在输出设备上显示累加和 （如果a是负数， 以闪烁的方式给与提示）	0x06: 0x15;0xff: led闪烁
3'b001	输入a的数值（a被看作无符号数）， 以递归的方式计算1到a的累加和， 记录本次入栈和出栈次数， 在输出设备上显示入栈和出栈的次数之和	0x06: 0x1c
3'b010	输入a的数值（a被看作无符号数）， 以递归的方式计算1到a的累加和， 记录入栈和出栈的数据， 在输出设备上显示入栈的参数， 每一个入栈的参数显示停留2-3秒 （说明，此处的输出不关注 \$ra的入栈和出栈信息）	0x06: 0x06,0x05,0x04,0x03,0x02,0x01,0x00
3'b011	输入a的数值（a被看作无符号数）， 以递归的方式计算1到a的累加和， 记录入栈和出栈的数据， 在输出设备上显示出栈的参数， 每一个出栈的参数显示停留2-3秒 （说明，此处的输出不关注 \$ra的入栈和出栈信息）	0x06: 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06
3'b100	输入测试数a和测试数b， 实现有符号数（a， b以及相加和都是8bit， 其中的最高bit被视作符号位， 如果符号位为1， 表示的是该负数的补码）的加法， 并对是否溢出进行判断， 输出运算结果以及溢出判断	0x80,0x80: 0x00,led亮

用例编号	用例描述	测试数据及结果
3'b101	输入测试数a和测试数b， 实现有符号数（a， b以及差值都是8bit， 其中的最高bit被视作符号位， 如果符号位为1， 表示的是该负数的补码）的减法， 并对是否溢出进行判断， 输出运算结果以及溢出判断	0x80,0x7f: 0x01, led亮
3'b110	输入测试数a和测试数b， 实现有符号数（a，b都是8bit， 乘积是16bit， 其中的最高bit被视作符号位， 如果符号位为1， 表示的是该负数的补码）的乘法， 输出乘积	0x03,0xf9: 0xffeb; 0x03,0x07: 0x0015
3'b111	输入测试数a和测试数b， 实现有符号数（a，b， 商和余数都是8bit， 其中的最高bit被视作符号位， 如果符号位为1， 表示的是该负数的补码）的除法， 输出商和余数（商和余数交替显示， 各持续5秒）	0x07,0x03: 0x02,0x01(交替显示); 0xf9,0x03: 0xfe,0xff(交替显示)
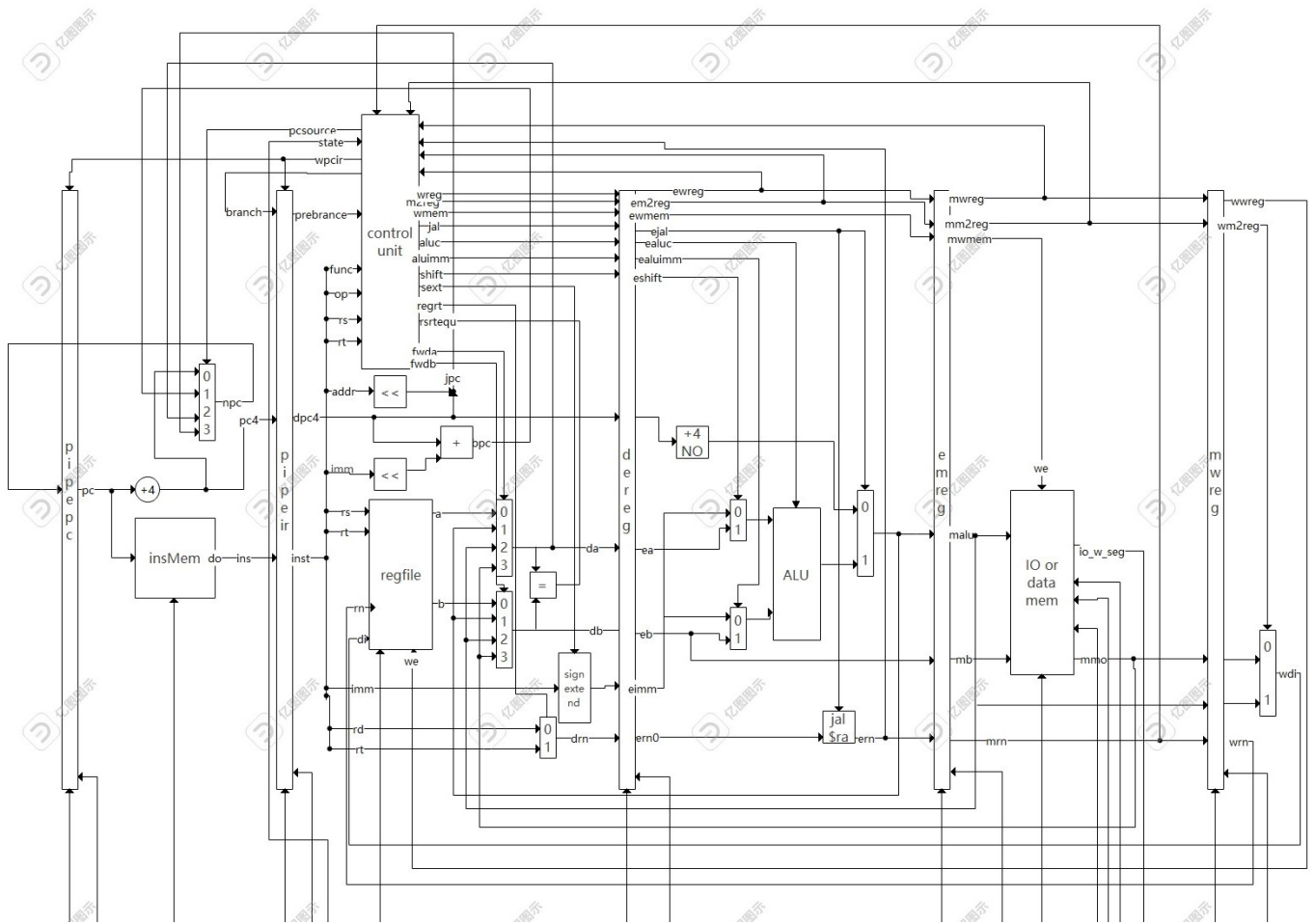
## bonus设计说明

bonus为多周期pipeline, 采用的是经典五级流水架构 (IF, ID, EXE, MEM, WB)  
具体实现方式为经典的插入流水线寄存器的方式。



## 视频

见链接 <https://www.bilibili.com/video/BV1qP411D7Cc/> (<https://www.bilibili.com/video/BV1qP411D7Cc/>)

## 控制stall的方式

stall 产生有两种情况, 一种是data hazard 中的lw-ALU. 也就是刚从MEM中取出数据并没有写入 register而EXE要用的情况。第二种是CPU不执行状态 (state! =4)

```

wire i_rs = i_add | i_sub | i_and | i_or | i_nor | i_xor | i_jr | i_mul | i_div | i_s
            i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_sw | i_beq | i_bne | i_slti;
wire i_rt = i_add | i_sub | i_and | i_or | i_nor | i_xor | i_mul | i_div | i_slt | i_s
            i_sra | i_sw | i_beq | i_bne;
assign nostall = (~(ewreg & em2reg & (ern != 0) & (i_rs & (ern == rs) | i_rt & (ern ==

```

- ewreg: EXE stage 中的wreg信号 (是否写register)
- em2reg: EXE stage 中的 m2reg 信号 (是否memory中读取并写入register)
- ern: EXE stage 中 rn 信号 (要写的 register number)
- i\_rs: 是否要用到rs的值

- i\_rt: 是否要用到rt的值
- rs: rs所对应的register number
- rt: rt所对应的register number

同时在具体物理实现中，可以发现电路图中有个wpcir信号（也就是nostall）传输进pipepc和pipeir流水线寄存器中，控制着寄存器的值是否更新。

同时wreg，wmem也要进行更改，如果该指令为NOP，就不对register和memory进行更改。

```
assign wreg    = (i_add | i_sub | i_and | i_or  | i_nor | i_xor | i_sll | i_mul | i_div
                  i_slt | i_sltu | i_srl | i_sra | i_addi | i_andi | i_ori | i_xori |
                  i_lw  | i_lui | i_jal | i_slti) & nostall & ~prebrance; // if wr
assign wmem    = i_sw & nostall & ~prebrance;
```

## structural hazard

由于采用havard结构，不存在structural hazard的问题。

## data hazard

这里存在三种forwarding ALU-ALU，MEM-ALU，LW-ALU

图示为ALU-ALU，MEM-ALU的问题产生原因与解决方案


 


图 8.10 解决数据相关问题 —— 内部前推

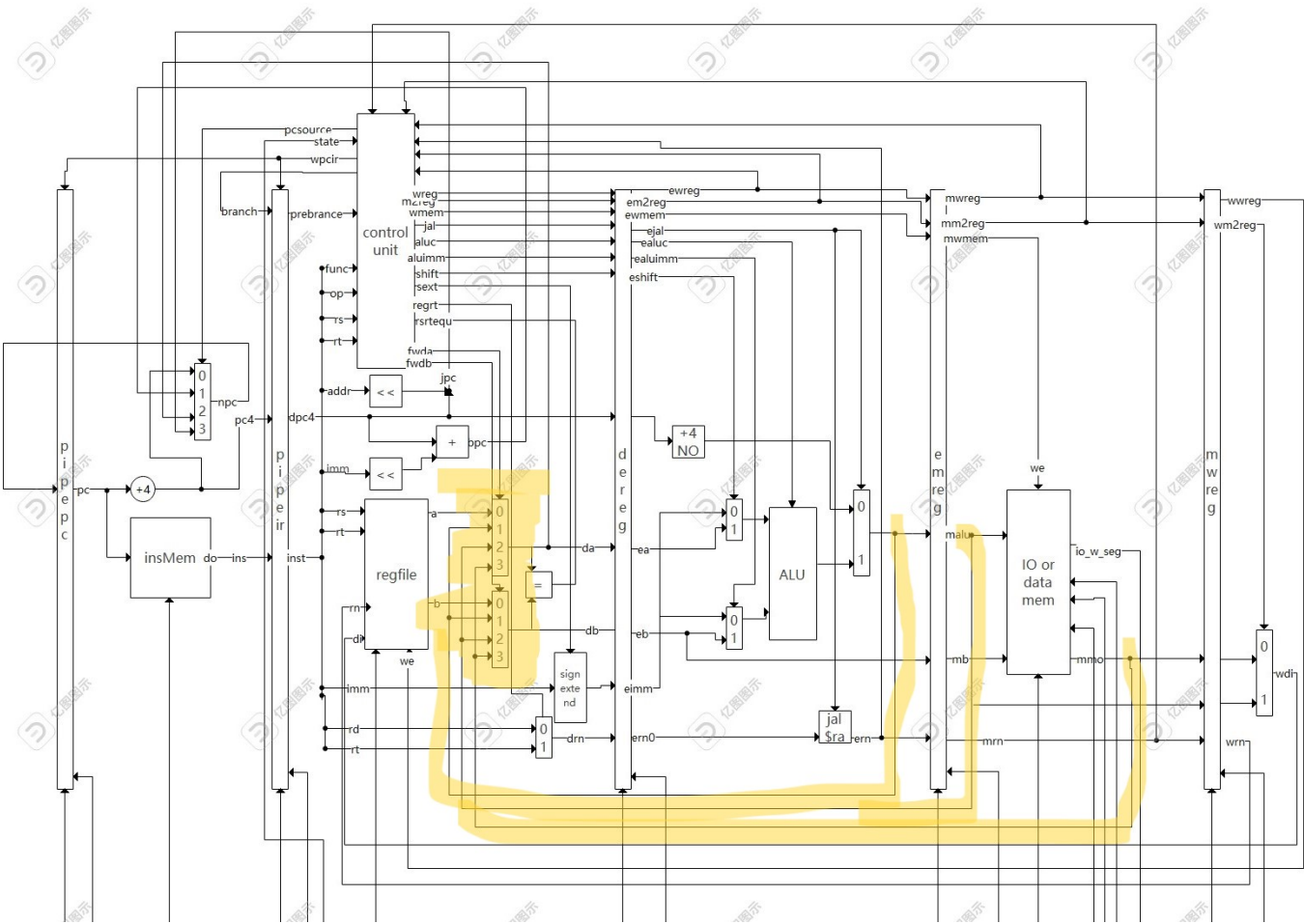

图例标志了forwarding的线路



该选择的信号为fwda，fwdb，具体代码为 pipeidcu.v中

```

always @(ewreg or mwreg or ern or mrn or em2reg or mm2reg or rs or rt) begin
    fwda = 2'b00; // default: no hazards
    if(ewreg & (ern != 0) & (ern == rs) & ~em2reg) begin
        fwda = 2'b01; // exe_alu
    end else begin
        if (mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rs) & ~mm2reg) begin
            fwda = 2'b10; //mem_alu
        end else begin
            if(mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rs) & mm2reg) begin
                fwda = 2'b11; //mem_lw
            end
        end
    end
    end
    fwdb = 2'b00; // default: no hazards
    if(ewreg & (ern != 0) & (ern == rt) & ~em2reg) begin
        fwdb = 2'b01; // exe_alu
    end else begin
        if (mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rt) & ~mm2reg) begin
            fwdb = 2'b10; //mem_alu
        end else begin
            if(mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rt) & mm2reg) begin
                fwdb = 2'b11; //mem_lw
            end
        end
    end
    end
end
end

```

其中，LW造成的hazard还需要一个NOP也就是一个stall  
stall的产生已经在上面说过了不再赘述。


## branch hazard

首先我们在ID模块就能够识别该指令是否发生跳转。

实现方式为我们记录branch信号来表示是否发生跳转。

对于无条件跳转j, jr, jal自然识别为发生跳转，branch为1。

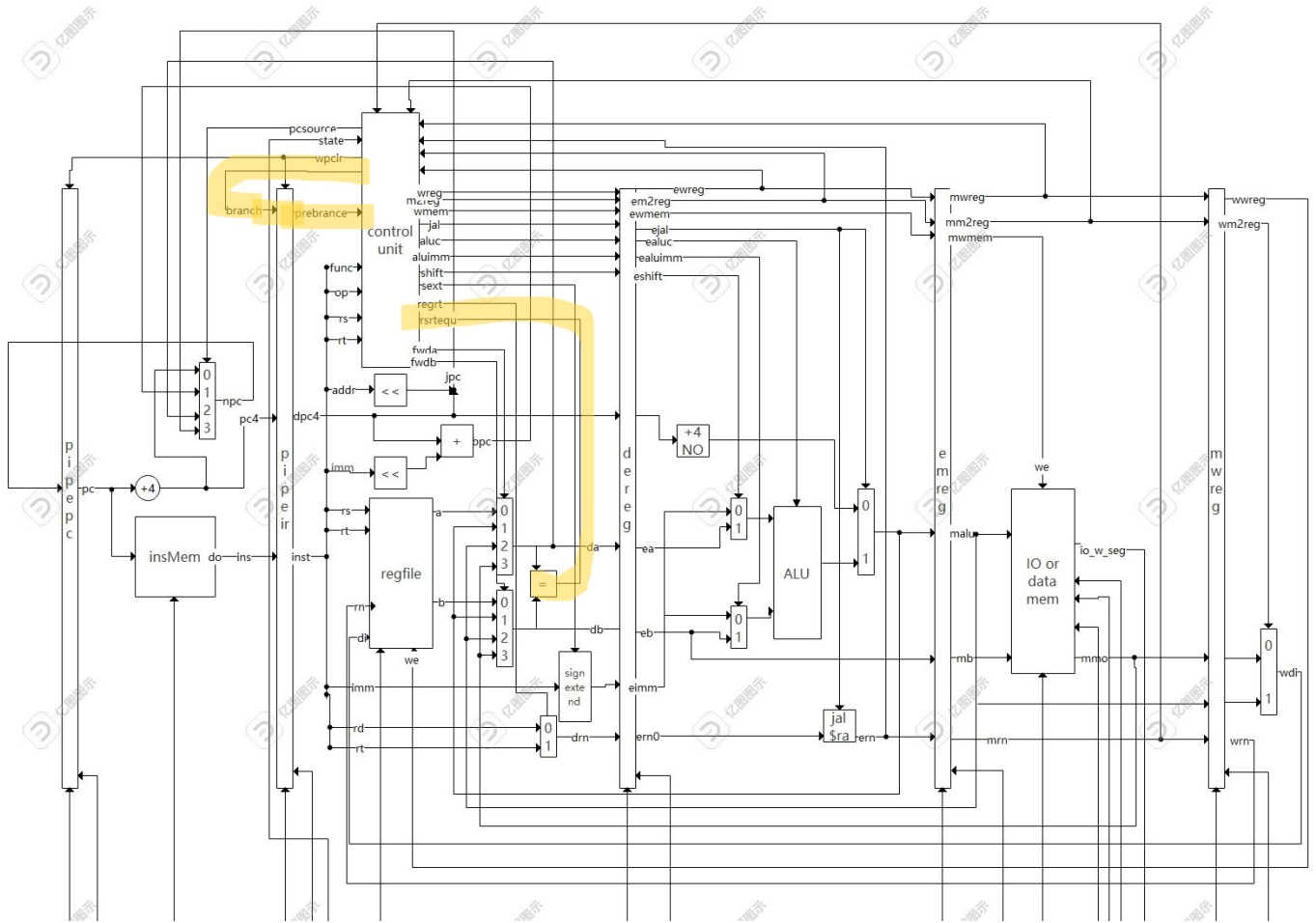对于有条件跳转beq, bne, 我们在ID模块取出两个对应的register值后直接进行比较, 用rsrtequ来记录是否相同。



branch hazard 为如果这条指令发生跳转, 那么由于流水线进入IF的指令也就是PC+4对应的指令应该识别为NOP, 不执行。

那么可以看到branch指令被传入IFID之间的流水线寄存器, 那么当PC+4指令进入ID时, 若prebranch信号为1也就是上一条指令发生了跳转, 那么在解码时, 就不把他识别为任何指令, 并且wreg, wmem设置为0.

具体代码为:

```
and(i_beq , ~op[5], ~op[4], ~op[3], op[2], ~op[1], ~op[0], ~prebranch);
and(i_bne , ~op[5], ~op[4], ~op[3], op[2], ~op[1], op[0], ~prebranch);
and(i_j   , ~op[5], ~op[4], ~op[3], ~op[2], op[1], ~op[0], ~prebranch);
and(i_jal , ~op[5], ~op[4], ~op[3], ~op[2], op[1], op[0], ~prebranch);
assign wreg = (i_add | i_sub | i_and | i_or | i_nor | i_xor | i_sll | i_mul |
               i_slt | i_sltu | i_srl | i_sra | i_addi | i_andi | i_ori | i_xori |
               i_lw | i_lui | i_jal | i_slti) & nostall & ~prebranch; // if wr
assign wmem = i_sw & nostall & ~prebranch;
```

## 测试说明

**测试方法：** 仿真

**测试类型：** 集成

**测试用例及结果：**

通过lab课件的方法测出这个pipeline cpu的周期大概是单周期cpu的四分之一。

通过仿真测出pipeline cpu在测试场景1 3'b000测试用例中花费了46个周期，单周期cpu花了42个周期。（见视频）

所以speedup大概是  $\frac{42*4}{46} = 3.65$

## 问题及总结

---

设计了一个pipeline cpu并进行了测试，通过了基础测试场景，并对效率进行测试，发现相比单周期CPU显著地提升了效率。